



Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

*Hamburg University of Applied Sciences*

# Digitaltechnik

## Praktikum 1

Robert Palm  
Florian Heuer

## Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	3
1. Paritätsbitgenerator.....	3
1.1 Wahrheitstabellen.....	3
1.1.1 2 Bit-Eingänge.....	3
1.1.1 4 Bit-Eingänge.....	4
1.2 Bool'sche Algebra.....	4
1.2.1 DNF.....	4
1.2.2 Antivalenzdarstellung.....	4
1.3 Umsetzung in VHDL.....	4
1.4 Simulationsergebnis.....	4
1.5 Aufbau mit TTL-Gattern.....	4
2. Paritätschecker.....	4
2.1 Umsetzung in VHDL.....	4
2.2 Simulationsergebnis.....	4
3. Kombination von Generator und Checker.....	4
3.1 Umsetzung in VHDL.....	4
2.2 Simulationsergebnis.....	4
4. Anhang.....	4

## Vorwort

In der folgenden Dokumentation werden die Ergebnisse aus dem 1. Praktikum in Digitaltechnik unter Leitung von Prof. Dr. Schwarz zusammen getragen. Die genaue Aufgabenstellung ist dem Aufgabenblatt im Anhang zu entnehmen.

## 1. Paritätsbitgenerator

### 1.1 Wahrheitstabellen

#### 1.1.1 2 Bit-Eingänge

Dezimal	A	B	P_ODD(AB)
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	0

Dezimal	C	D	P_ODD(CD)
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	0

Dezimal	P_ODD(AB)	P_ODD(CD)	P_ODD
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	0

### 1.1.1 4 Bit-Eingänge

Dezimal	A	B	C	D	P_ODD
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	0

## 1.2 Bool'sche Algebra

### 1.2.1 DNF

$$(\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge D)_1 \vee (\neg A \wedge \neg B \wedge C \wedge \neg D)_2 \vee (\neg A \wedge B \wedge \neg C \wedge \neg D)_4 \vee (\neg A \wedge B \wedge C \wedge D)_7 \\ (A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge \neg D)_8 \vee (A \wedge \neg B \wedge C \wedge D)_{11} \vee (A \wedge B \wedge \neg C \wedge D)_{13} \vee (A \wedge B \wedge C \wedge \neg D)_{14}$$

### 1.2.2 Antivalenzdarstellung

A      B      C      D

## 1.3 Umsetzung in VHDL

Der VHDL und do-File Code ist im Anhang zu finden. ( siehe Seite 7 )

## 1.4 Funktionsblockdiagramm

Das Funktionsblockdiagramm ist im Anhang zu finden. ( siehe Seite 6 )

## 1.5 Simulationsergebnis

Das Simulationsergebnis ist im Anhang zu finden. ( siehe Seite 8 )

## 1.6 Aufbau mit TTL-Gattern

Der Aufbau ist im Anhang zu finden. ( siehe Seite      )

## **2. Paritätschecker**

### **2.1 Umsetzung in VHDL**

Der VHDL und do-File Code ist im Anhang zu finden. ( siehe Seite 9 )

### **2.2 Simulationsergebnis**

Der Simulationsergebnis ist im Anhang zu finden. ( siehe Seite 10 & 11 )

## **3. Kombination von Generator und Checker**


### **3.1 Umsetzung in VHDL**

Der VHDL Code ist im Anhang zu finden. ( siehe Seite     )

### **3.2 Simulationsergebnis**

Der Simulationsergebnis ist im Anhang zu finden. ( siehe Seite     )

## **4. Anhang**

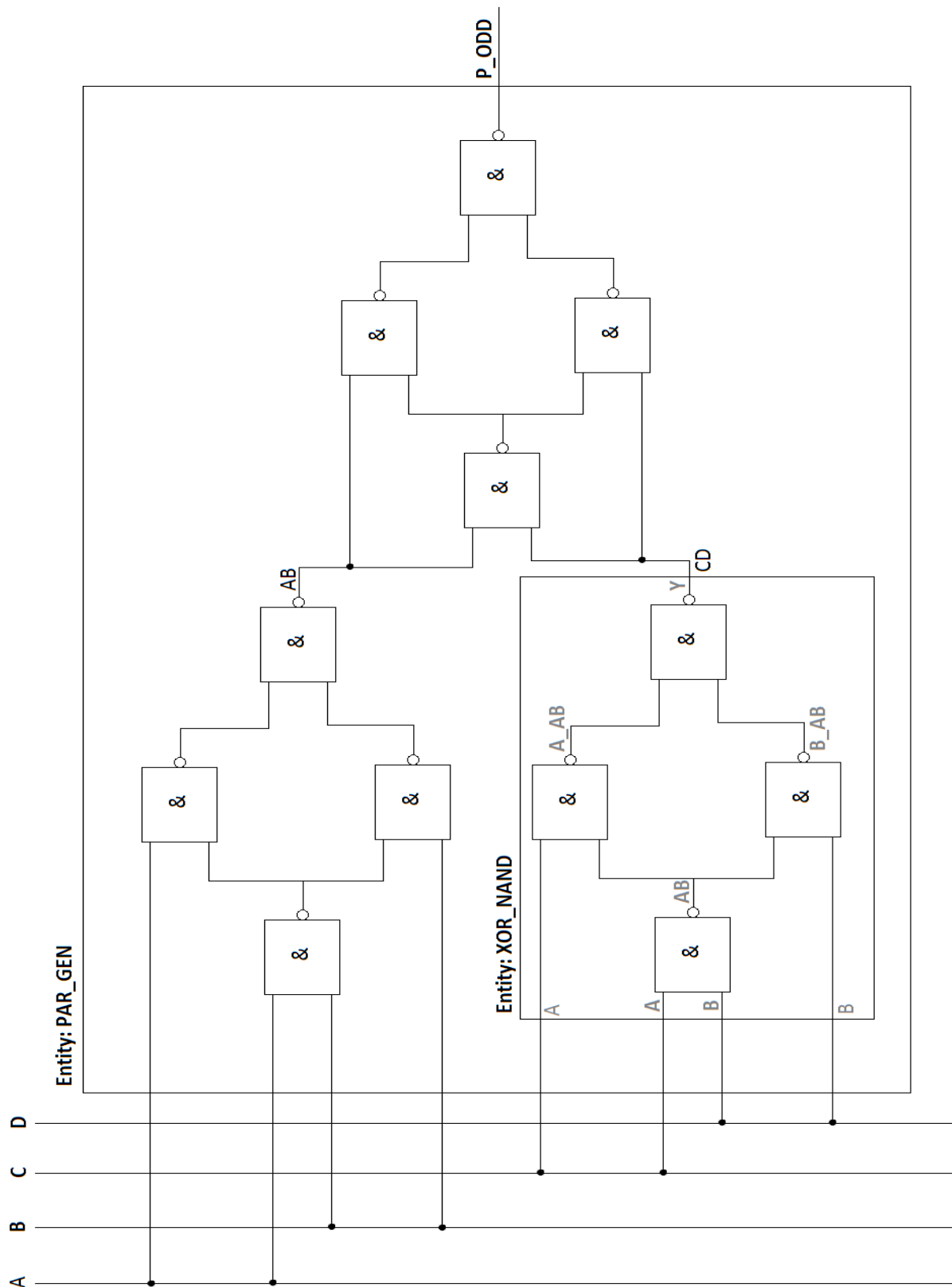

C:/Modeltech\_pe\_edu\_10.4a/examples/ParitaetsbitGenerator.vhd (/par\_gen) - Default

```

Ln#
1  entity PAR_GEN is
2      port( A, B, C, D : in bit ;
3            P_ODD : out bit );
4  end PAR_GEN;
5
6  architecture PAR_GEN_ARCH of PAR_GEN is
7
8      signal AB : bit;
9      signal CD : bit;
10
11  begin
12
13      XOR_1 : entity work.XOR_NAND port map(
14          A => A,
15          B => B,
16          Y => AB
17      );
18
19      XOR_2 : entity work.XOR_NAND port map(
20          A => C,
21          B => D,
22          Y => CD
23      );
24
25      XOR_3 : entity work.XOR_NAND port map(
26          A => AB,
27          B => CD,
28          Y => P_ODD
29      );
30
31  end PAR_GEN_ARCH;

```

C:/Modeltech\_pe\_edu\_10.4a/examples/NAND\_XOR.vhd (/par\_checker/PAR\_

```

Ln#
1  entity XOR_NAND is
2      port( A, B : in bit ; Y : out bit );
3  end XOR_NAND;
4
5  architecture ARCH of XOR_NAND is
6
7      signal AB: bit;
8      signal A_AB: bit;
9      signal B_AB: bit;
10
11  begin
12
13      AB <= A nand B after 5ns;
14      A_AB <= AB nand A after 5ns;
15      B_AB <= AB nand B after 5ns;
16
17      Y <= A_AB nand B_AB after 5ns;
18
19  end ARCH;


```

C:/Modeltech\_pe\_edu\_10.4a/examples/stimuli.do - Default

```

Ln#
1  restart
2  add wave *
3  force D 0 0, 1 50 ns, 1 150 ns, 0 200 ns, 1 250 ns, 0 300 ns, 1 350 ns, 0 400 ns, 1 450 ns, 0 500 ns, 1 550 ns, 0 600 ns, 1 650 ns, 0 700 ns, 1 750 ns
4  force C 0 0, 1 100 ns, 0 200 ns, 1 300 ns, 0 400 ns, 1 500 ns, 0 600 ns, 1 700 ns
5  force B 0 0, 1 200 ns, 0 400 ns, 1 600 ns
6  force A 0 0, 1 400 ns
7
8  run 800 ns

```

 



C:/Modeltech\_pe\_edu\_10.4a/examples/ParChecker.vhdl - Default

Ln#	Code
1	entity PAR_CHECKER is
2	port( A, B, C, D, P_ODD : in bit ; OK : out bit );
3	end PAR_CHECKER;
4	
5	architecture PAR_CHECKER_ARCH of PAR_CHECKER is
6	
7	signal P_ODD_INTERN : bit;
8	
9	begin
10	
11	PAR_GEN : entity work.PAR_GEN port map(
12	A => A,
13	B => B,
14	C => C,
15	D => D,
16	P_ODD => P_ODD_INTERN
17	);
18	
19	OK <= P_ODD_INTERN xnor P_ODD after 5 ns;
20	
21	end PAR_CHECKER_ARCH;

C:/Modeltech\_pe\_edu\_10.4a/examples/ParChkStimuli.do - Default \*

Ln#	Code
1	restart
2	add wave *
3	force D 0 0, 1 50 ns, 0 100 ns, 1 150 ns, 0 200 ns, 1 250 ns, 0 300 ns, 1 350 ns, 0 400 ns, 1 450 ns, 0 500 ns, 1 550 ns, 0 600 ns, 1 650 ns, 0 700 ns, 1 750 ns, 0 800 ns,
4	1 850 ns, 0 900 ns, 1 950 ns, 0 1000 ns, 1 1050 ns, 0 1100 ns, 1 1150 ns, 0 1200 ns, 1 1250 ns, 0 1300 ns, 1 1350 ns, 0 1400 ns, 1 1450 ns, 0 1500 ns
5	
6	force C 0 0, 1 100 ns, 0 200 ns, 1 300 ns, 0 400 ns, 1 500 ns, 0 600 ns, 1 700 ns, 0 800 ns, 1 900 ns, 0 1000 ns, 1 1100 ns, 0 1200 ns, 1 1300 ns, 0 1400 ns, 1 1500 ns
7	force B 0 0, 1 200 ns, 0 400 ns, 1 600 ns, 0 800 ns, 1 1000 ns, 0 1200 ns, 1 1400 ns
8	force A 0 0, 1 400 ns, 1 800 ns, 1 1200 ns
9	force P_ODD 0 0, 1 800 ns
10	
11	run 1600 ns

